
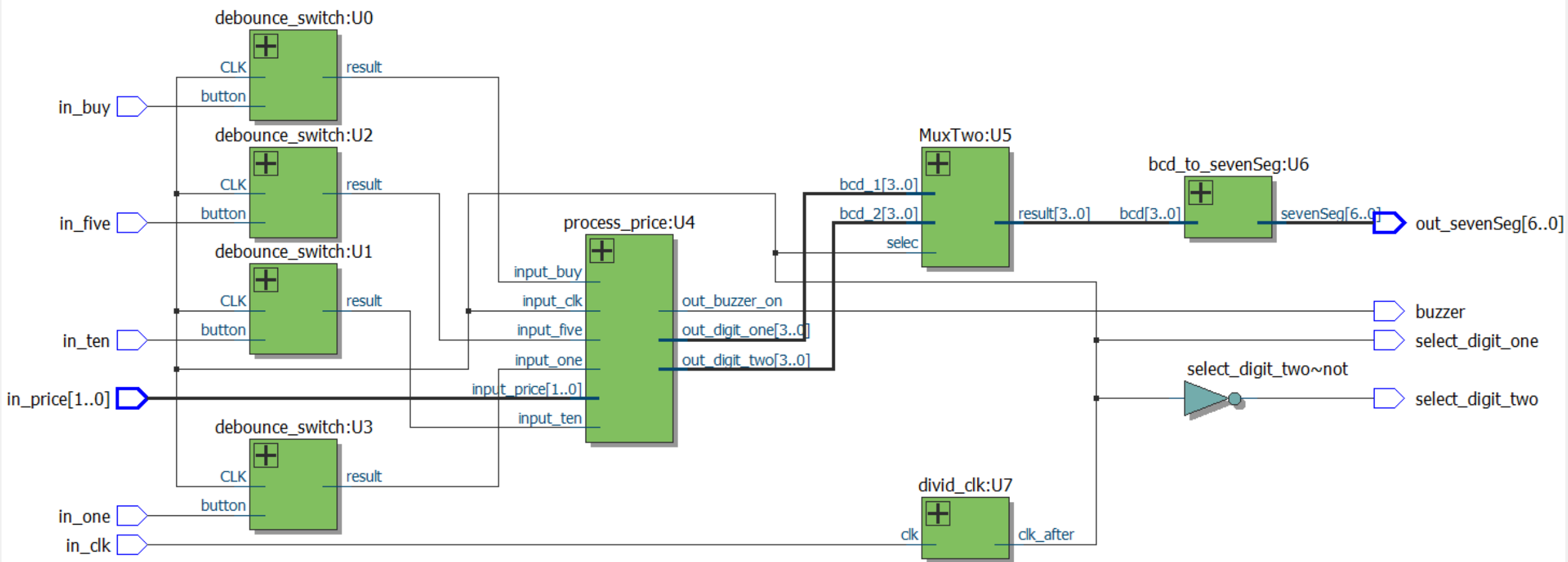


LOGIC DESIGN OF DIGITAL SYSTEMS


Mini Project : เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ

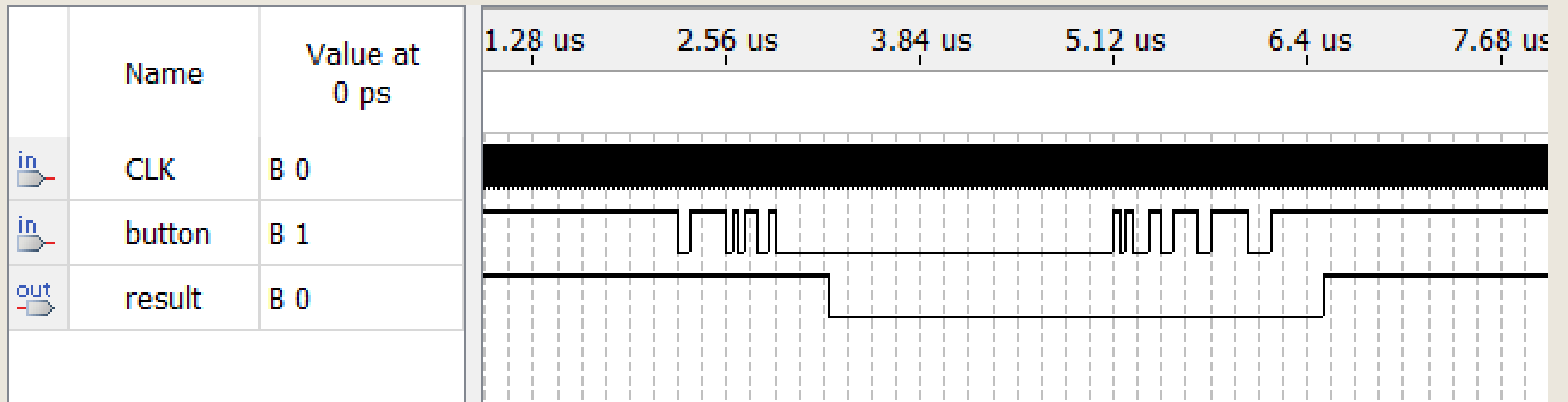


debounce_switch




divid_clk :

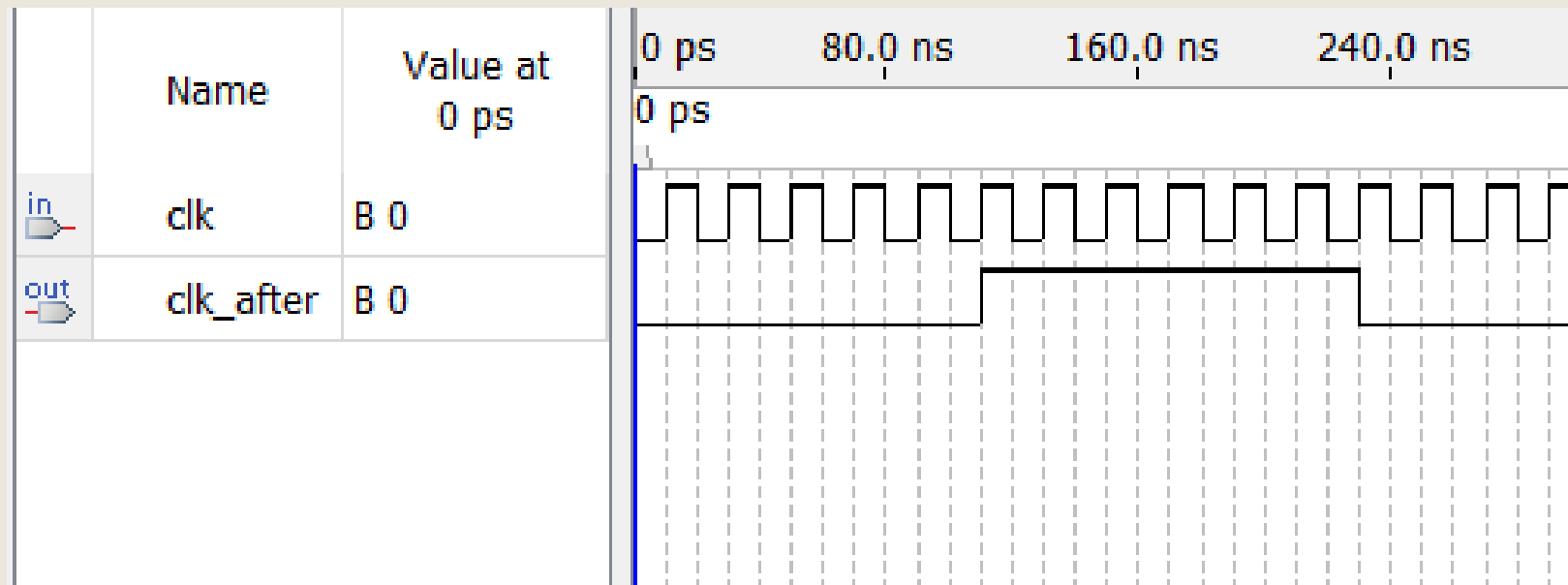


bcd_to_sevenSeg

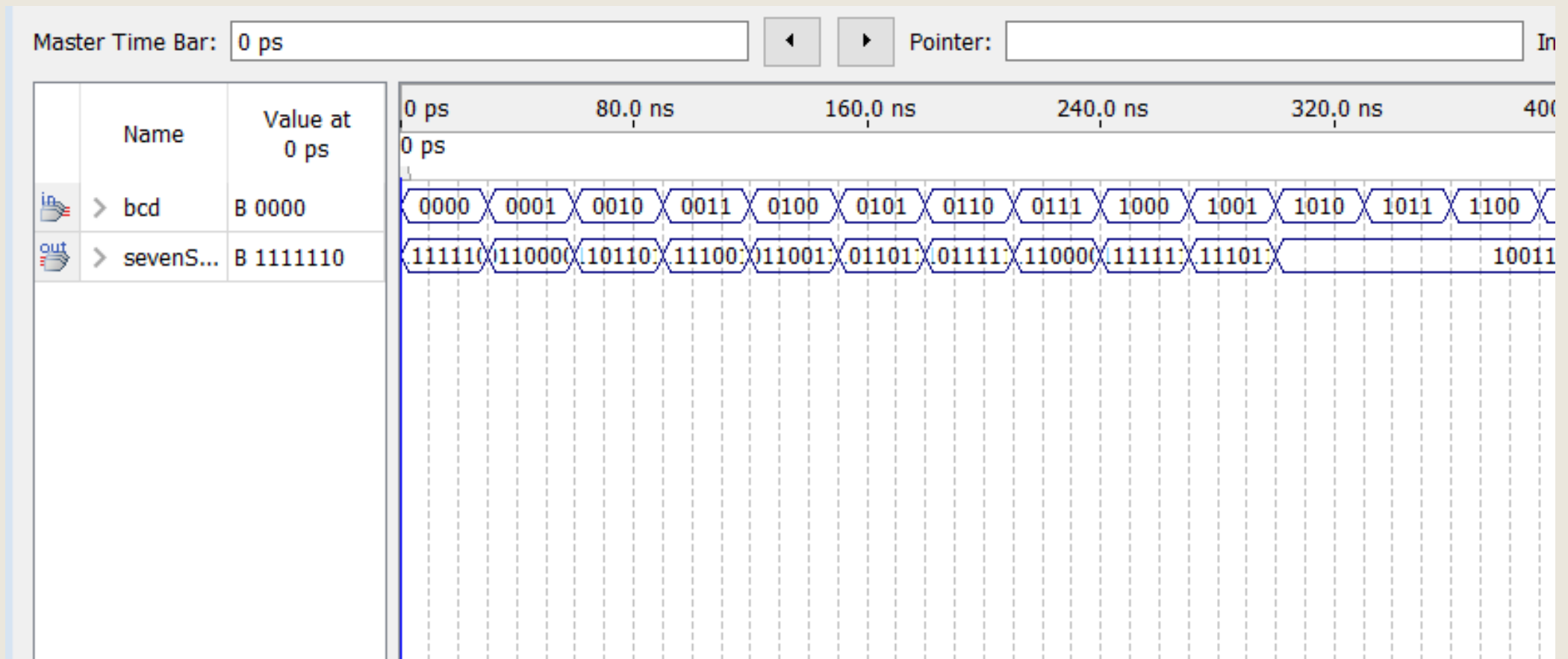




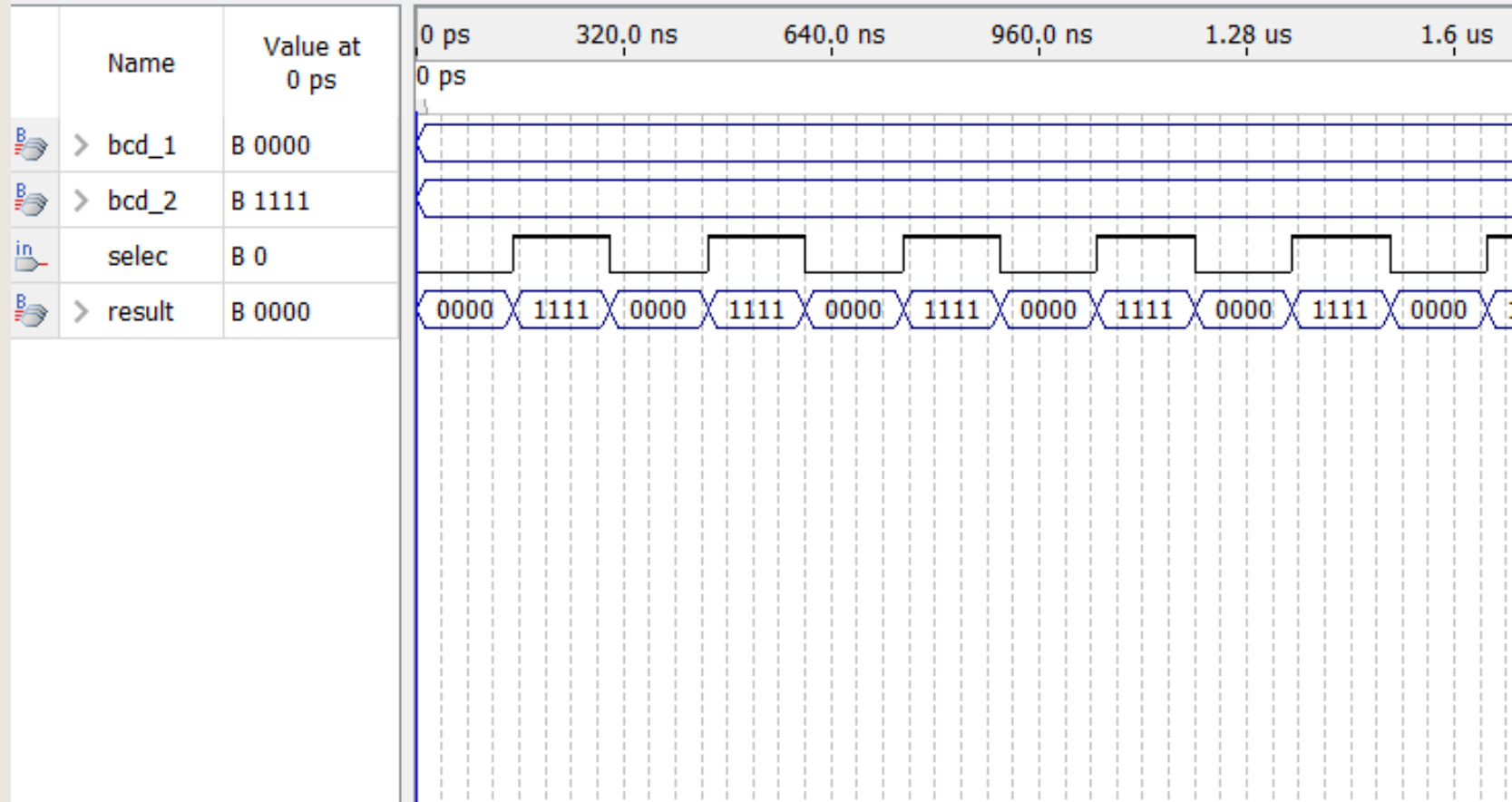



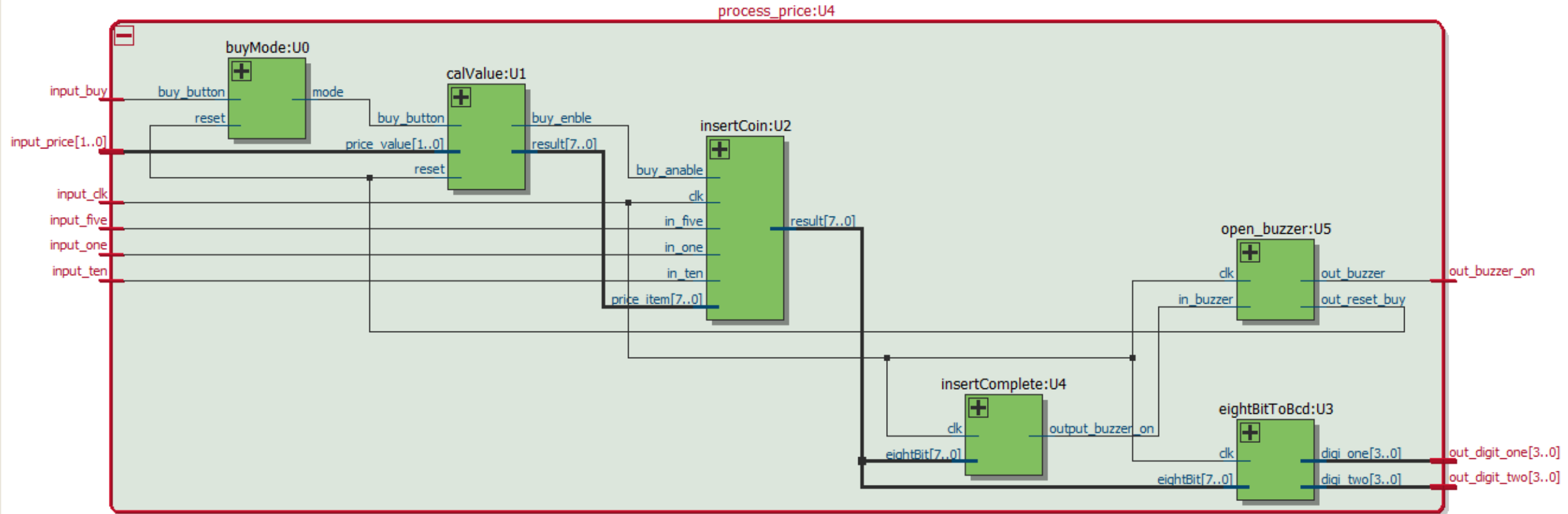

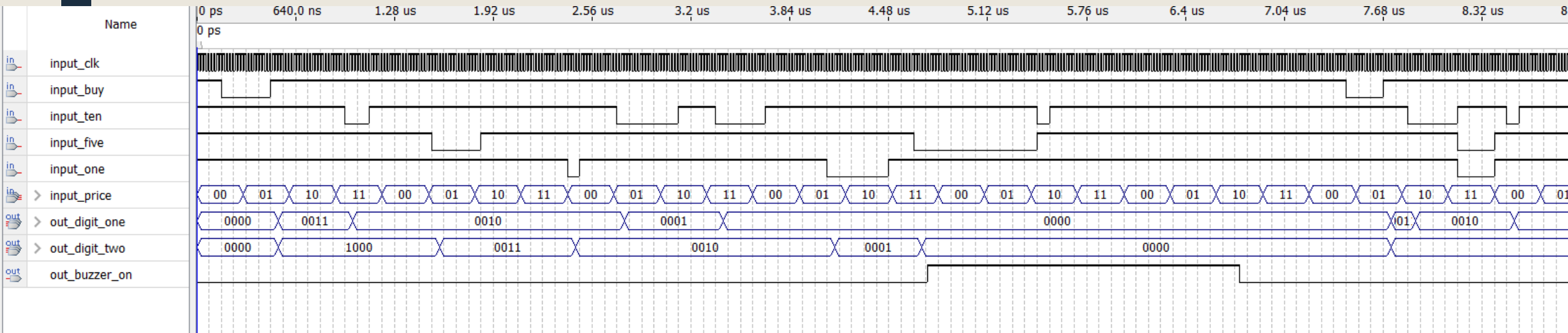

MuxTwo



process_price





	Name	Value at 0 ps
	in_clk	B 0
	in_buy	B 1
	in_ten	B 1
	in_five	B 1
	in_one	B 1
	> out_se...	B 1111110
	buzzer	B 0
	select_...	B 0
	select_...	B 1
	> in_price	B 00