

VENDING MACHINE

010123107 Logic Design of Digital Systems 1/2559

Mini project

นายสาริกข์ คำปาน 5801012610164


นายชัยสิทธิ์ แซ่ตัน 5801012630050

ความสามารถของโค้ด VHDL ที่ออกแบบมา

- สถานะเริ่มต้นการทำงาน เงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายและเงินทอน เป็น 0
- จากสถานะเริ่มต้น ไม่สามารถกดปุ่ม จ่ายเงินใดๆได้
- จากสถานะเริ่มต้น หากกดปุ่ม **buy 1** ครั้ง หลังปล่อย จะมีการแสดงราคาสินค้า ตาม **slide switch** ที่ผู้ซื้อเลือกอยู่ ณ ขณะที่กดปุ่ม และเข้าสู่ สภาวะเลือกสินค้าอยู่
- หาก อยู่ในสภาวะ เลือกสินค้าอยู่แล้ว กดปุ่ม **buy** อีก ครั้ง จะทำให้ มีเสียง **buzzer** ดังยาวต่อเนื่องประมาณ 1 วินาที และ ถ้าหากมีการหยุดเหรียญไปก่อนหน้านี้ ระบบจะแสดงเงินทอนให้ จากนั้น ระบบ **reset** จะกลับเข้าสู่สภาวะเริ่มต้น
- หากอยู่ในสภาวะเลือกสินค้าแล้ว สามารถหยุดเหรียญ ได้ตามปกติ ซึ่งหากชำระเงินครบ หรือ เกินแล้ว จะมีเสียง **buzzer** ดังเป็นจังหวะประมาณ 1 วินาที และหากชำระเงินเกิน จะมีการแสดง เงินทอนด้วย หลังจากนั้นระบบจะเข้าสู่ สภาวะเริ่มต้น
- การเลือกสินค้า ใช้ **slide switch 2** ตัว ซึ่งทำให้สามารถ เลือกสินค้าได้ 4 ชนิด

Input จาก ผู้ซื้อ

Slide Switch	ราคา
00	45
01	38
10	18
11	9

 

1 บาท


5 บาท

ปุ่ม ซื้อ หรือ ปุ่ม
buy

10 บาท


Slide switch สำหรับเลือกราคาสินค้า

Output – 7 segment

 

สถานะเริ่มต้น — อัฟโหลด โค้ดลงบอร์ดครั้งแรก, กด **reset**, จ่ายเงินครบ

 เป็น สถานะ ที่ เกิดในขณะที่ ได้ทำการอัฟโหลดโค้ดลงไปครั้งแรก หรือ หลังจากการ ยกเลิกการซื้อสินค้า หรือ เกิดหลังจากการ จ่ายเงินครบแล้ว ในสถานะนี้ จะไม่สามารถ หยอดเหรียญ ใดๆ ได้ ทำได้เพียง ปรับราคาสินค้า ซึ่งการปรับราคาสินค้า จะใช้ **slide switch** ในการปรับ จากนั้น กดปุ่ม **buy** เพื่อ เลือกสินค้า นั้นๆ



สภาวะ เลือกสินค้าอยู่ — กด **buy** 1 ครั้งจาก สภาวะเริ่มต้น

หลังจาก กด ปุ่ม **buy** 1 ครั้งจาก สภาวะเริ่มต้น ระบบจะแสดงราคาสินค้าที่ ผู้ซื้อเลือกอยู่ใน ขณะที่กด ปุ่ม **buy** แสดงขึ้นมา ทาง **7 segment** ด้านขวามือ ในรูปด้านขวามือนี้ คือ ราคา 38 บาท ในสภาวะนี้สามารถกด จ่ายเงินได้ตามปกติ หรือจะกด **buy** อีก ครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกซื้อสินค้าได้



การกดยกเลิก — กรณี หยอดเงินไปแล้ว 2 บาท

หลังจากเลือกสินค้าแล้ว ผู้ซื้อ หยอดเหรียญ ลงไปแล้ว 2 บาท จากนั้นผู้ซื้อ ได้ยกเลิกการซื้อสินค้า ระบบ จะ แสดง เงินทอน 2 บาท ตามที่หยอดไป และมีเสียง **buzzer** ดังต่อเนื่องประมาณ 1 วินาที



การกดยกเลิก — กรณีไม่ได้หยอดเงิน

หลังจากเลือกสินค้า ผู้ซื้อ ได้ยกเลิกการซื้อสินค้า ระบบ จะมีเสียง **buzzer** ดังต่อเนื่องประมาณ 1 วินาที และ ไม่มีการทอนเงินใดๆ เนื่องจาก ผู้ซื้อ ยังไม่ได้ หยอดเหรียญ ใดๆลงไป




การจ่าย เงินครบ หรือ จ่าย เงิน เกิน ราคาสินค้า

เมื่อผู้ซื้อเลือกสินค้าและได้ชำระเงิน ครบตามราคาสินค้าแล้ว ระบบจะมีเสียง **buzzer** ดังเป็น จังหวะ ประมาณ 1 วินาที และ แสดง เงิน ทอน ตามที่จ่ายเกินไป หรือไม่แสดง ถ้าหากว่าจ่ายครบพอดี ในที่นี้ คือ จ่ายเงินเกินไป 5 บาท จึง แสดง เลข 5 ออกมาทาง **7 segment** ทาง ซ้ายมือ พอเสียง **buzzer** ดับ ก็เข้าสู่ สภาวะเริ่มต้น




โค้ด VHDL

ภาพ การประกอบ component

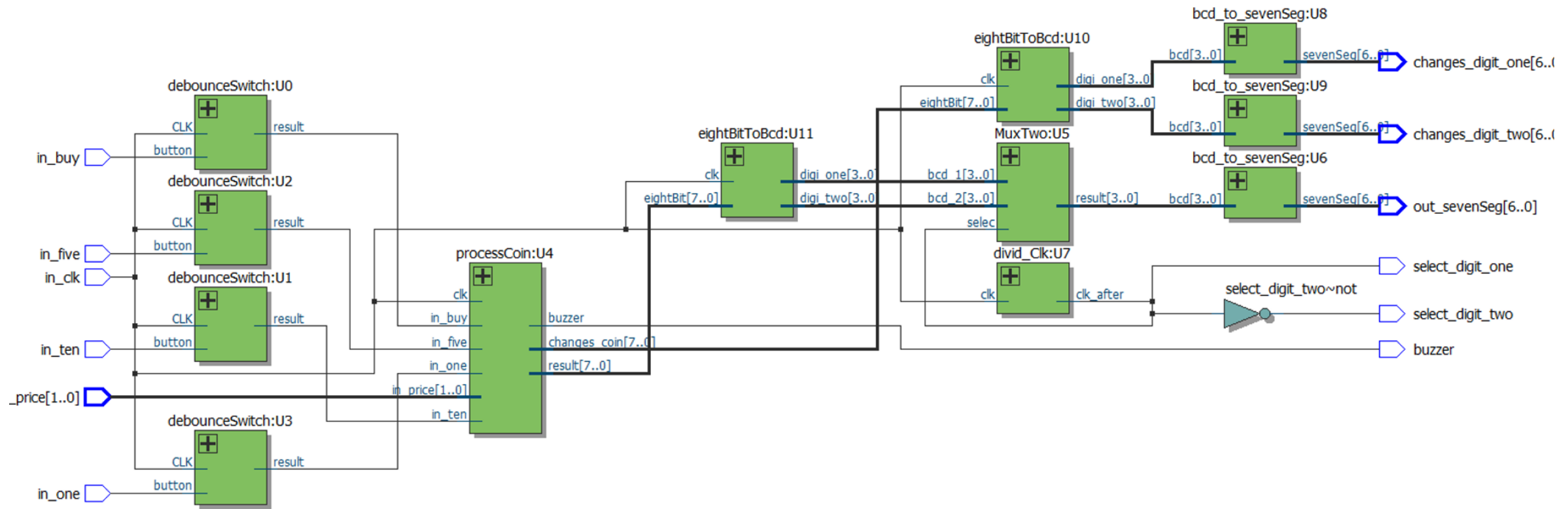

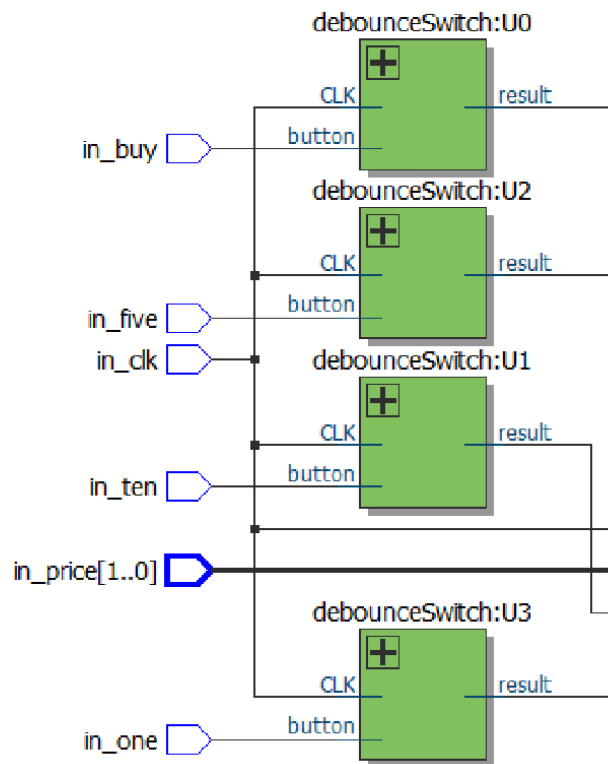มี Debounce switch เพื่อตัดสัญญาณ รบกวนที่เกิดจากการ สั้นของหน้าสัมผัส ของ switch




หลักการการทำงานคร่าวๆ คือ เมื่อ **input** เปลี่ยนแปลง จากค่าเดิม แล้วนับ ตามจำนวน **clk** ได้ตามที่ กำหนดไว้ ก็ อัปเดต ค่านั้น ให้ **output** แต่ ถ้า ค่าที่เปลี่ยนแปลงนั้น ไม่คงที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก็ จะให้ **reset** การนับ ไปเรื่อยๆ

* ใช้ **not keepResult** เพราะต้องการ ให้ จากที่กดปุ่มแล้วได้ Low ได้ เป็น **high** แทน เพื่อ สดวกในการเขียนโค้ดส่วนอื่น

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity debounceSwitch is
6  port (CLK: in std_logic;
7        button: in std_logic;
8        result: out std_logic);
9  end debounceSwitch;
10
11 architecture behave of debounceSwitch is
12     signal inff : std_logic_vector(1 downto 0);
13     constant cnt_max : integer:=30000;
14     signal count: integer range 0 to cnt_max:=0;
15     signal keepResult: std_logic := '1';
16
17 begin
18     result <= not keepResult;
19     process (CLK)
20     begin
21         if(rising_edge(CLK)) then
22             inff <= inff(0) & button;
23             if(inff(0)/=inff(1)) then
24                 count <= 0;
25             elsif(count<cnt_max) then
26                 count <= count +1;
27             else
28                 keepResult <= inff(1);
29             end if;
30         end if;
31     end process;
32 end behave;
```

 ส่วน ที่ใช้แปลง เลข ให้อยู่ใน รูป หลักหน่วยและหลักสิบ




การทำงานคือ รับ input 8 bit มา
จากนั้นแปลง เป็น integer แล้วนำ ค่า
นั้น ไปหาร 10 และ มอด 10 เพื่อ หา หลัก
หน่วยและหลัก สิบ ซึ่งการหาร 10 จะได้หลัก
สิบ การ มอด 10 จะได้หลักหน่วย แล้วค่อย
แปลง ค่านั้นกลับเป็น 4 bit

```
5  entity eightBitToBcd is
6  |    port(      clk:in std_logic;
7  |          eightBit:in std_logic_vector(7 downto 0);
8  |          digi_one:out std_logic_vector(3 downto 0);
9  |          digi_two:out std_logic_vector(3 downto 0));
10 |    end eightBitToBcd;
11
12  architecture Behavioral of eightBitToBcd is
13  |    signal value_input: integer :=to_integer(signed(eightBit));
14  |    signal value_digit_one: integer :=value_input/10;
15  |    signal value_digit_two: integer :=value_input mod 10;
16  |    begin
17  |    process(clk)
18  |    begin
19  |    if(rising_edge(clk))then
20  |    |    digi_one <= std_logic_vector(to_signed(value_digit_one, 4));
21  |    |    digi_two <= std_logic_vector(to_signed(value_digit_two, 4));
22  |    |    end if;
23  |    end process;
24  |    end Behavioral;
```


ส่วน แปลง BCD ให้ แสดงผลตัวเลข บน 7 segment


```
5 entity bcd_to_sevenSeg is
6   port(      bcd: in std_logic_vector (3 downto 0);
7           sevenSeg: out std_logic_vector (6 downto 0));
8   end bcd_to_sevenSeg;
9
10 architecture Structural of bcd_to_sevenSeg is
11 begin
12   process (bcd)
13   begin
14     case bcd is
15       when "0000" => sevenSeg <= "1000000";
16       when "0001" => sevenSeg <= "1111001";
17       when "0010" => sevenSeg <= "0100100";
18       when "0011" => sevenSeg <= "0110000";
19       when "0100" => sevenSeg <= "0011001";
20       when "0101" => sevenSeg <= "0010010";
21       when "0110" => sevenSeg <= "0000010";
22       when "0111" => sevenSeg <= "1111000";
23       when "1000" => sevenSeg <= "0000000";
24       when "1001" => sevenSeg <= "0011000";
25       when others => sevenSeg <= "0110000";
26     end case;
27   end process;
28 end Structural;
29
```

 

ใช้การเทียบ input ธรรมดา ซึ่ง output เรียงจาก
G ... A และ 0 หมายถึง ไฟติด

ส่วนเลือก การแสดงผล ให้กับ 7 segment ที่ใช้ input ร่วม

 
```
5  entity MuxTwo is
6  port (bcd_1, bcd_2: in std_logic_vector(3 downto 0);
7        selec: in std_logic;
8        result: out std_logic_vector(3 downto 0));
9  end MuxTwo;
10
11 architecture behave of MuxTwo is
12 begin
13     result <= bcd_1 when selec = '0' else bcd_2;
14 end behave;
15
```



ใช้ สถานะ ของ **selec** เป็นตัวกำหนดว่าจะใช้ input ตัวไหนเป็น output

ส่วนหาร สัญญาณ clk


การทำงานคือ นับ **clk** ไปเรื่อยๆ จนถึงค่าที่กำหนดไว้ ก็ จะสลับสถานะ ของ **output** จาก 1 เป็น 0 จาก 0 เป็น 1 ซึ่ง การที่จะได้ 1 คาบ นั้น จะต้องนับ ถึงค่าที่กำหนด 2 รอบ โดยเริ่มจาก 0 ซึ่ง จากโค้ด กำหนดไว้ 499999 ซึ่งต้องนับ 5 แสน ครั้ง 2 รอบ ก็ 1 ล้าน ซึ่งการนับ 1 ล้าน **clk** จะได้ **output 1** คาบ ก็คือการหารสัญญาณ จาก 50 Mhz ไปเป็น 50 hz ไปให้กับการเลือก **output** ของ mux กับ เปิดปิด digit 1, 2 ของ ส่วนแสดง เงินที่ต้องจ่าย

 


```
5 entity divident_clk is
6   port(
7       clk: in std_logic;
7       clk_after: out std_logic);
8   end divident_clk;
9
10 architecture Structural of divident_clk is
11     signal max_count: integer := 499999;
12     signal counter: integer range 0 to max_count := 0;
13     signal result: std_logic := clk;
14 begin
15     clk_after <= result;
16     process (clk)
17     begin
18         if(rising_edge(clk))then
19             if(counter < max_count)then
20                 counter <= counter + 1;
21             else
22                 if(result = '0')then
23                     result <= '1';
24                 else
25                     result <= '0';
26                 end if;
27                 counter <= 0;
28             end if;
29         end if;
30     end process;
31 end Structural;
```

ส่วนคำนวณ

มี 6 state

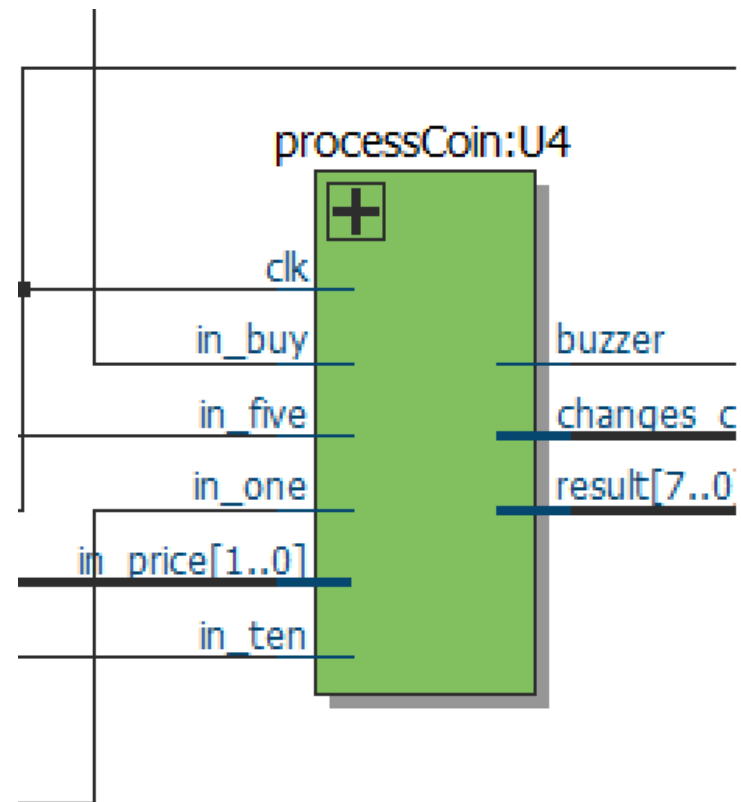

ทุกๆ clk ขาขึ้น หาก

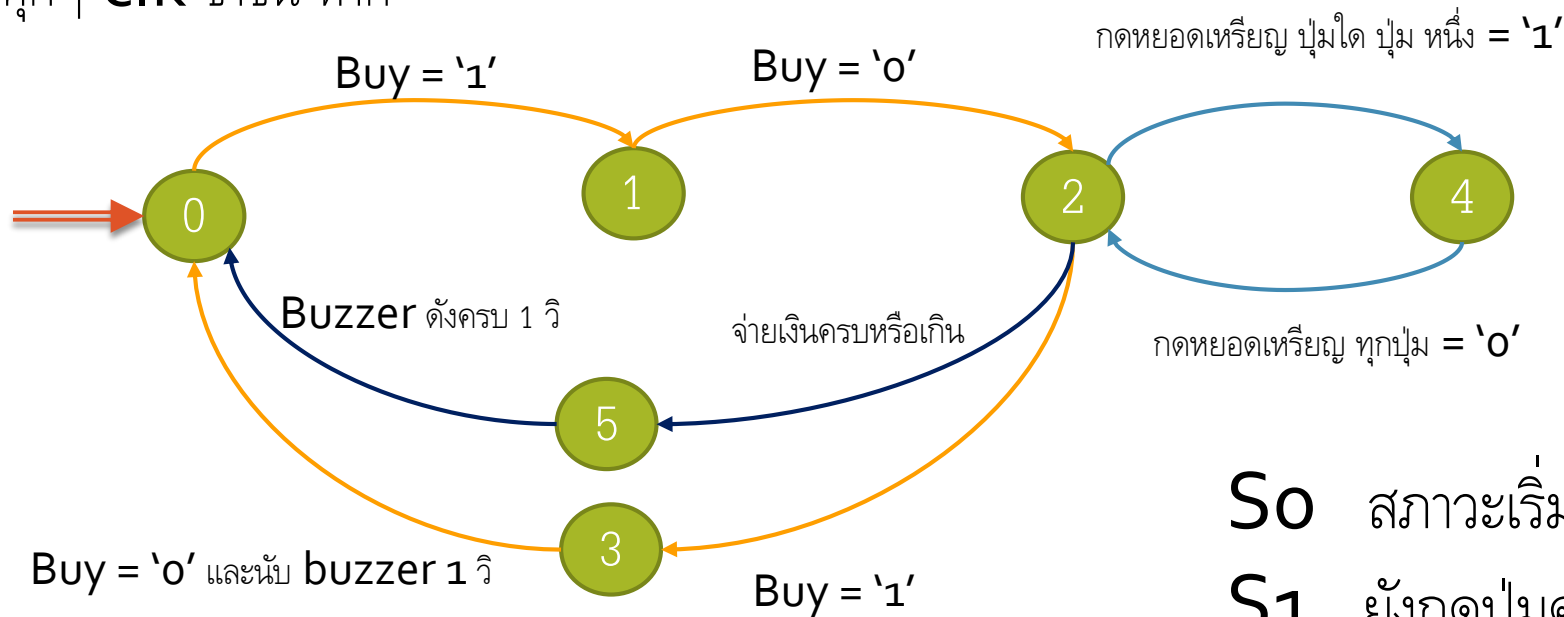

S0 สภาวะเริ่มต้น

S1 ยังกดปุ่มค้างไว้อยู่

S2 สภาวะ รอชำระสินค้าหรือเลือกสินค้าอยู่

S3 กดยกเลิกสินค้า

S4 หยุดเหรียญ แล้วยังไม่ปล่อยปุ่ม

S5 จ่ายเงินครบหรือเกิน



S0



S2

S 0

```
when s0 =>
  buzzer <= '0';
  keep_re <= "00000000";
  changes <= "00000000";
  count_delay_changes <= 0;
  case in_price is
    when "00" => store_value <= 45;
    when "01" => store_value <= 38;
    when "10" => store_value <= 18;
    when "11" => store_value <= 9;
  end case;
  price_value <= store_value;
  if(in_buy = '1') then
    state <= s1;
  end if;
```

ตั้งค่าทุกอย่าง เป็นค่าเริ่มต้น และอ่าน
ราคา ใหม่ ทุกๆ ขอบขาขึ้นของ **clk**
บันทึกค่า ราคาที่แท้จริง กับราคาจากผู้ซื้อ
ต้องจ่าย เอาไว้ แต่ยังไม่อัปเดตให้
แสดงออกมา หาก ปุ่ม **buy** มีสถานะ
เป็น 1 จะเข้า **S 1**

S1

```
when s1 =>
    if(in_buy = '0') then
        state <= s2;
    end if;
```

เข้า S 2 เมื่อ ปุ่ม buy ไม่ได้ถูกกดอยู่ เป็น state ที่ใช้กันการกดค้าง

S3

```
when s3 =>
    keep_re <= "00000000";
    if(count_delay_changes < max_delay) then
        buzzer <= '1';
        if(store_value < 0) then
            changes <= std_logic_vector(to_signed(store_value*(-1), 8));
        else
            count_delay_changes <= max_delay;
        end if;
        count_delay_changes <= count_delay_changes + 1;
    elsif(in_buy /= '0') then
        count_delay_changes <= 0;
    else
        buzzer <= '0';
        state <= s0;
    end if;
```

เป็น state ที่ใช้เปิดเสียง

buzzer 1 วินาที โดยใช้หลักการ

นับ และ ถ้าหากปุ่มยังกดอยู่ ก็จะนับ

ไม่เรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อย และหาก

ปล่อยปุ่มแล้ว รวมถึงนับ ถึง 1 วิ

แล้วก็จะเข้าสู่ **SO** , มีส่วนที่ใช้ใน

การแสดง เงินทอนด้วย

S2

เป็นส่วน สถานะเลือกสินค้า พร้อมชำระเงิน ซึ่ง ถ้าหาก
ปุ่ม **buy** ถูกกดอยู่ จะคำนวณหาผลต่างว่าผู้ซื้อ
จ่ายเงินมาเท่าไร จะให้กลายเป็นเงินทอน และ เข้า S3

กดปุ่มจ่ายเงินใดๆจะเข้า S 4 และเงินที่ต้องจ่ายจะ
ลดลง

เมื่อจ่ายเงินครบ หรือเกิน จะเข้า S5

```
when s2 =>
  if(in_buy = '1')then
    if((price_value - store_value) > 0)then
      store_value <= store_value - price_value;
    end if;
    state <= s3;
  end if;
  if(in_ten = '1')then
    store_value <= store_value -10;
    state <= s4;
  elsif(in_five = '1')then
    store_value <= store_value -5;
    state <= s4;
  elsif(in_one = '1')then
    store_value <= store_value -1;
    state <= s4;
  end if;
  if(store_value < 1)then
    changes <= std_logic_vector(to_signed(store_value*(-1), 8));
    keep_re <= "00000000";
    state <= s5;
  else
    keep_re <= std_logic_vector(to_signed(store_value, 8));
    changes <= "00000000";
  end if;
```

S4

```
when s4 =>
  if(in_ten = '0' and in_five = '0' and in_one = '0') then
    state <= s2;
  end if;
```

ใช้ในการกั้นการกดหยุดเหรียญค้าง การปล่อยปุ่มหยุดเหรียญ ทั้งหมด จะเข้า สู่ S2

S5

```
when s5 =>
  if(count_delay_changes < max_delay) then
    buzzer <= '1';
    if(count_delay_buzzer > max_delay/10) then
      buzzer <= '0';
      count_delay_buzzer <= count_delay_buzzer + 1;
      if(count_delay_buzzer > max_delay/5) then
        count_delay_buzzer <= 0;
      end if;
    else
      count_delay_buzzer <= count_delay_buzzer + 1;
    end if;
    count_delay_changes <= count_delay_changes + 1;
  else
    count_delay_buzzer <= 0;
    state <= s0;
  end if;
end case;
```

จะมีการ นับ ให้ buzzer ทำงานเป็นจังหวะ ประมาณ 1 วิ ซึ่ง
จังหวะ จะใช้ การหา อัตราส่วนของ max_delay ในการทำ
หลังจาก ครบ 1 วิ จะเข้าสู่ s 0

END